

Két-két egyforma ellenállásból és két egyforma telepől az *ábrán* látható áramkört állítjuk össze. Mekkora áram folyik az r ellenállásokon? ($R = 20\ \Omega$, $r = 10\ \Omega$, $U = 10\ \text{V}$.)

