

Határozzuk meg az *ábrán* látható, csupa $1\text{ k}\Omega$ -os ellenállásból álló végtelen hálózat eredő ellenállását az A és C , illetve az A és B pontok között!

