

Négy sorbakapcsolt „laposelemből” álló telep elektromotoros ereje 18 V. A rákapcsolt fogyasztón 0,3 A folyik, amely azonban 0,2 A-re csökken, ha a fogyasztóval párhuzamosan egy $8\ \Omega$ -os ellenállást is kötünk a telepre. Mekkora egyetlen „laposelem” belső ellenállása?