

Mennyi az *ábrán* látható végtelen lánc eredő váltóáramú ellenállása ω körfrekvencián az A – B kapcsok között? Lehet ez kétféle érték?

