

$U = 230 \text{ V}$ effektív feszültségű hálózatra sorba kapcsolunk egy 230 ohm ellenállást, egy ideálisnak tekinthető diódát és egy ampermérőt, amely az áram effektív értékét méri. Mit mutat az ampermérő?