

Egy 60 ohmos és egy ismeretlen ellenállást sorba kapcsolunk egy adott áramforrásra. Az ismeretlen ellenállás teljesítménye ekkor 60 W. Legalább mekkora az áramforrás feszültsége?