

4,5 V-os zseblepre kössünk egy adott névleges teljesítményű zseblámpaizzót! Mérjük meg, hogyan változik az izzó tényleges teljesítménye a bekapcsolástól eltelt hosszú idő folyamán! Határozzuk meg az izzó által felvett energiát az idő függvényében!