

Az *ábrán* látható áramkörben a telep elektromotoros ereje 9 V , belső ellenállása $15\ \Omega$. A két egyforma voltmérő és az ampermérő is ideálisnak tekinthető. Mit mutatnak a műszerek a K kapcsoló nyitott és zárt állása esetén?

