

Hogyan kell összekapcsolni nyolc darab, egyenként 600 ohmos ellenállást, hogy az eredő ellenállás 750 ohm legyen?