

Autónkban a 12 V-os akkumulátorról működő első és hátsó világításnak egyetlen 30 A-es biztosítóka van. Az első lámpák egyenként 55 wattosak, a hátsók pedig 30 wattosak. Az egyik lámpa kiégett, miközben a biztosíték is kiolvadt. Tartalék izzónk van, de tartalék biztosítékunk csak 20 A-es.

Merjük-e betenni?