

1 mikrofarađ kapacitású sűrítı két fegyverzetét R ellenállású vezetıvel kapcsoltuk össze. Hány ohm az R értéke, ha 1 percig tartó összekapcsolás után a sűrítı töltése felére csökken?