

Két, egyenként 100 ohmos fogyasztó egymással sorba kötve, állandó feszültségű áramforrásról üzemel. Egyikük sarkaira változtatható ellenállású fogyasztót kapcsolunk. Mekkora ennek a fogyasztónak az ellenállása, amikor maximális teljesítménnyel működik?