

Az *ábrán* látható kapcsolásban a 3. műszer 6 V-ot mutat. Mit mér és mennyit mutat a többi műszer? Mekkora az áramforrás feszültsége? (A műszerek ideálisnak tekinthetők.)

