

Mekkora töltés és milyen irányban áramlik át az  $AB$  vezetőszakaszon, ha zárjuk a kapcsolót?

