

Van-e az *ábrán* látható áramkörben megjelölt A , B , C , D pontok között azonos potenciálú? Melyik két pont között van a legnagyobb feszültség?

