

Mekkora áram folyik az *ábrán* látható A és X , valamint az Y és B pontokat összekötő vezetékben? *Adatok:* $R = 6\ \Omega$, $U = 24\ \text{V}$.

