

Egy 230 V 40 W -os és egy 230 V 60 W -os izzót sorosan kötve 230 V feszültségre kapcsolunk. Melyik izzó ég fényesebben és miért?