

Az ábrán látható áramkörben R_1 és R_2 ismeretében válasszuk meg R értékét úgy, hogy az áramkör eredő ellenállása
a) ugyancsak R legyen;
b) előírt R_0 legyen! (Milyen R_0 írható elő?)

