

Adott n számú, U_0 elektromotoros erejű, R_b belső ellenállású galvánelem. Határozzuk meg a galvánelemek által leadható legnagyobb teljesítményt, ha telepet készítünk belőlük

- a) az egyes elemek sorba kapcsolásával;
- b) az egyes elemek párhuzamos kapcsolásával!