

Mekkora az ábrán szereplő R_1 és R_2 ellenállások értéke, ha az áramforrás feszültsége 40 V, az R ellenállás teljesítménye 80 W, az árammérő 3 A-t és a feszültségmérő 30 V-ot jelez?

