

Az *ábrán* látható kapcsolásban az érintkező kezdetben a lineáris tolóellenállás közepén áll. Hogyan változnak meg a mérőműszerek által mutatott értékek, ha az érintkezőt lassan jobbra toljuk? A tolóellenállás nagysága  $R$ , a műszerek belső ellenállása  $R_V$  és  $R_A$ .

