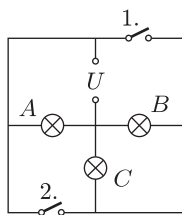


Az *ábrán* szereplő kapcsolatban az izzólámpák egyformák, U feszültség esetén a teljesítményük P . A kapcsolók nyitott (ny) és zárt (z) állásai esetén melyik és mekkora teljesítménnyel világít? Töltsük ki a táblázatot!



		A	B	C
1.ny	2.ny			
1.ny	2.z			
1.z	2.ny			
1.z	2.z			