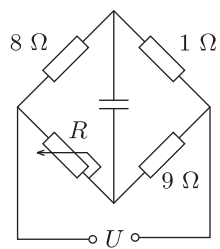


Mekkora az *ábrán* látható kapcsolatban az R változtatható ellenállás értéke, amikor



- a)* a kondenzátor töltetlen;
- b)* a kondenzátor feszültsége éppen fele U -nak?