

Számítsuk ki az ábrán látható, mindkét irányban végtelen, csupa R ellenállásból álló láncban az alábbi pontok közötti eredő ellenállást:

- a) A és B ;
- b) A és C !

