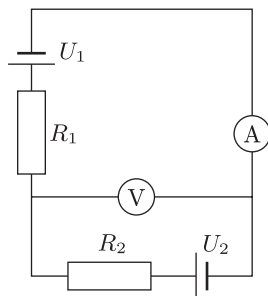


Az *ábrán* látható kapcsolásban az áramforrások kapocsfeszültsége állandó, $U_1 = 15\text{ V}$ és $U_2 = 45\text{ V}$. Az ellenállások értéke $R_1 = 10\ \Omega$ és $R_2 = 20\ \Omega$.



- Mennyit mutatnak az ideálisnak tekinthető műszerek?
- Oldjuk meg a feladatot úgy is, ha a két műszert felcseréljük egymással!