

Mekkora az *ábrán* látható kapcsolásban R értéke, ha a kondenzátor feszültsége

a) $U_C = 0$;

b) $U_C = \frac{U}{2}$?

