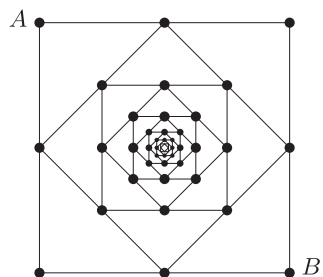


Az *ábrán* látható alakzatban (amely a közepe felé korlátlanul folytatódik) a fekete körökkel jelzett pontok között $1\ \Omega$ ellenállású vezetékek vannak.



Mekkora az eredő ellenállás az A és B pontok között?