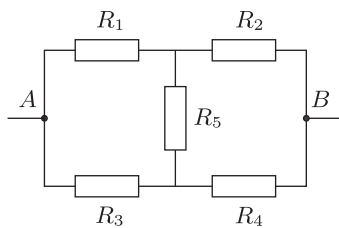


Mekkora az *ábrán* látható hídkapcsolás R_5 ellenállása, ha az A és B pontok közötti eredő ellenállás $9\ \Omega$?



Adatok: $R_1 = 5\ \Omega$, $R_2 = 12\ \Omega$, $R_3 = 15\ \Omega$, $R_4 = 8\ \Omega$.