

Az *ábrán* látható „végtelen” kapcsolásban minden ellenállás ugyanakkora R nagyságú, és mindegyik kondenzátor kapacitása ugyanakkora C értékű. Mekkora az eredő ellenállás, illetve az eredő kapacitás az A és B pontok között?

