

Számítsuk ki az *ábrán* látható kapcsolás A és B , illetve a C és D pontok közötti eredő ellenállását!

