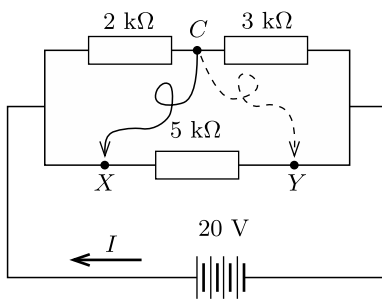


A kapcsolási rajzon szereplő hajlékony vezetékkel a C pontot vagy az X , vagy az Y ponttal köthetjük össze.



- a) Mekkora ebben a két esetben a főág áramának I erőssége?
- b) Mekkora ennek az áramnak az erőssége, ha a hajlékony vezetékot lekapcsoljuk a C pontról?