

Mekkora az *ábrán* látható ellenálláshálózat eredő ellenállása a C és D pontok között, ha mindegyik ellenállás R nagyságú? Hány százalékkal változik meg a C és D pontok közötti eredő ellenállás, ha az A és B pontok közötti ellenállást kivesszük?

