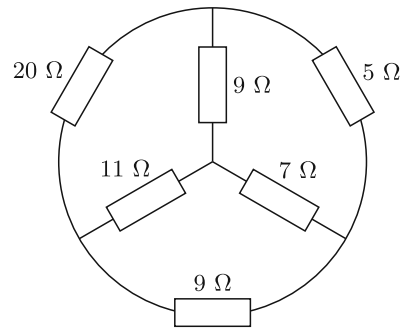


Hat darab ohmos ellenállást az *ábrán* látható módon forrasztottunk össze. Mekkora eredő ellenállás mérhető a $20\ \Omega$ -os ellenállás végpontjai között?



(Lásd *A hídkapcsolás eredő ellenállása és áramerősségei* című cikket a KöMaL 2016. évi 2. számában vagy a honlapon.)