

Mennyire világítanak, ha sorba kapcsolunk és 230 V feszültségre kötünk

- a)* egy 230 V, 25 W-os izzót és egy 230 V, 100 W-os izzót;
- b)* egy 110 V, 25 W-os izzót és egy 110 V, 100 W-os izzót;
- c)* egy 110 V, 25 W-os izzót és egy 230 V, 100 W-os izzót;
- d)* egy 230 V, 25 W-os izzót és egy 110 V, 100 W-os izzót?