Hosszegységenként ρ ellenállású huzalból l élhosszúságú kocka alakú keretet készítünk. A keretet váltakozó mágneses térbe helyezzük. Mekkora áram folyik az egyes élekben? Oldjuk meg a feladatot a) általánosan, b) abban az esetben, ha a mágneses tér iránya az egyik testátlóval párhuzamos!