Mekkora külső ellenállást kell kapcsolni egy 12 V elektromotoros erejű, 4 Ω belső ellenállású telepre, ha azt akarjuk, hogy a maximális külső teljesítménynek 1/10 része legyen a külső teljesítmény?